

### Associació de resistències

- Troba la resistència equivalent.
- Troba la intensitat total del circuit. La tensió de la pila és de 10 V.
- Troba les tensions en borns de cada resistència.
- Troba la potència total i la potència de la resistència de major valor.



