




Disseny de circuits

Dibuixa a www.falstad.com/circuit els següents circuits:

- Un circuit on s'encengui i s'apagui un led des de dos punts diferents.
- Utilitzar un commutador com a selector: en una posició encendre un led vermell, l'altre un de groc.
- Utilitzar un relé per encendre i apagar un led amb un interruptor. El led i la bobina del relé han de tenir dues fonts d'alimentació diferents.
- OPCIONAL: Dissenya un commutador d'encreuament per a fer un circuit on s'encengui un led des de tres llocs diferents.

	Codi: 12imp25	Model d'exercici	
	Responsable: Coordinació Qualitat		
	Versió: 3	Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès	Pàgina 1 de 1