



Generalitat de Catalunya
Consell Interuniversitari de Catalunya
Organització de Proves d'Accés a la Universitat

Proves d'Accés a la Universitat. Curs 2010-2011

Electrotècnia

Sèrie 1

La prova consta de dues parts que tenen dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B), de les quals cal triar-ne UNA.

PRIMERA PART

Exercici 1

[2,5 punts]

[En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. Qüestió ben contestada: 0,5 punts; qüestió mal contestada: -0,16 punts; qüestió no contestada: 0 punts.]

Qüestió 1

La unitat en què s'expressa la reactància capacitiva que presenta una capacitat en connectar-la a una tensió alterna sinusoïdal és:

- a)** l'ohm
- b)** el henry
- c)** el farad
- d)** adimensional

Qüestió 2

Quina és la funció lògica O de la taula de veritat següent?

- a)** $O = (\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})$
- b)** $O = (\bar{a} + \bar{b})$
- c)** $O = (\bar{a} + \bar{c})$
- d)** $O = (\bar{b} + \bar{c})$

a	b	c	O
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Qüestió 3

La unitat en què s'expressa la permeabilitat absoluta d'un material ferromagnètic és:

- a)** Wb
- b)** H/m
- c)** F/m
- d)** adimensional

Qüestió 4

Una inductància, que es pot considerar ideal, es connecta a una xarxa monofàsica de 400 V de tensió i absorbeix un corrent de 10 A. Quines potències activa i aparent consumeix de la xarxa?

- a) 0 kW i 0 kVA
- b) 0 kW i 4 kVA
- c) 4 kW i 0 kVA
- d) 4 kW i 4 kVA


Qüestió 5

Una càrrega monofàsica connectada a 230 V consumeix 1 A. La tensió va avançada 30° respecte del corrent, tots dos valorats en el mateix sentit. Quin valor tenen les potències reactiva i aparent consumides per la càrrega?

- a) 115 var i 230 VA
- b) 115 var i -230 VA
- c) -115 var i 230 VA
- d) -115 var i -230 VA

Exercici 2

[2,5 punts]

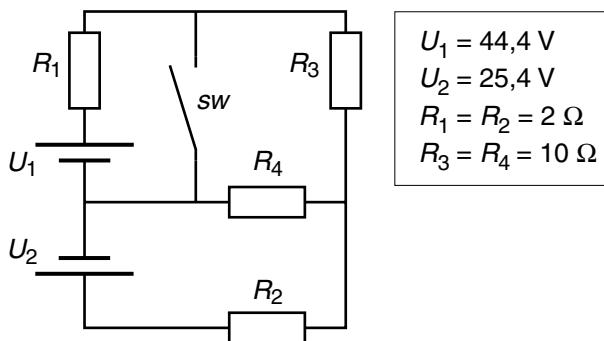

$$\begin{aligned}U_1 &= 44,4 \text{ V} \\U_2 &= 25,4 \text{ V} \\R_1 &= R_2 = 2 \Omega \\R_3 &= R_4 = 10 \Omega\end{aligned}$$

Per al circuit de la figura, determineu:

Amb l'interruptor SW obert:

- a) La potència dissipada per R_4 . [1 punt]
- b) La potència subministrada per U_2 . [0,5 punts]

Amb l'interruptor SW tancat:


- c) La potència subministrada per U_1 . [0,5 punts]
- d) La potència dissipada per R_2 . [0,5 punts]

SEGONA PART

OPCIÓ A

Exercici 3

[2,5 punts]

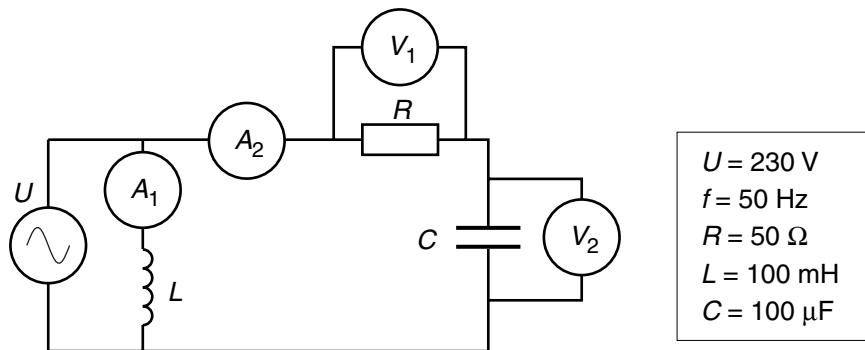

Per al circuit de la figura, determineu:

- a) La mesura de l'amperímetre A_1 . [0,5 punts]
- b) La mesura de l'amperímetre A_2 . [1 punt]
- c) La mesura del voltímetre V_1 . [0,5 punts]
- d) La mesura del voltímetre V_2 . [0,5 punts]

Exercici 4

[2,5 punts]

Un motor de corrent continu d'imants permanents té la placa de característiques següent:

$P = 34 \text{ kW}$	$U = 470 \text{ V}$	$I = 88 \text{ A}$	$n = 749 \text{ min}^{-1}$
---------------------	---------------------	--------------------	----------------------------

Les pèrdues mecàniques i en les escombretes es consideren negligibles. Si el motor treballa en condicions nominals, determineu:

- a) El rendiment η . [0,5 punts]
- b) El valor R_i de la resistència de l'induït. [1 punt]

Si el motor s'alimenta a una tensió de 400 V i gira a 720 min^{-1} , determineu:

- c) El nou parell que desenvolupa el motor en tant per cent respecte del parell nominal. [1 punt]

OPCIÓ B

Exercici 3

[2,5 punts]

Un motor d'inducció té la placa de característiques següent:


$P = 45 \text{ kW}$	$U = 400/690 \text{ V}$	$I = 77,4/44,7 \text{ A}$
$n = 2948 \text{ min}^{-1}$	$\cos \varphi = 0,91$	$f = 50 \text{ Hz}$

Si el motor treballa en condicions nominals, determineu:

- a) El rendiment η . [0,5 punts]
- b) El parell Γ desenvolupat. [0,5 punts]
- c) La potència activa P consumida de la xarxa. [0,5 punts]
- d) La potència reactiva Q consumida de la xarxa. [0,5 punts]
- e) La tensió de la xarxa per a poder efectuar una engegada en estrella-triangle. [0,5 punts]

Exercici 4

[2,5 punts]

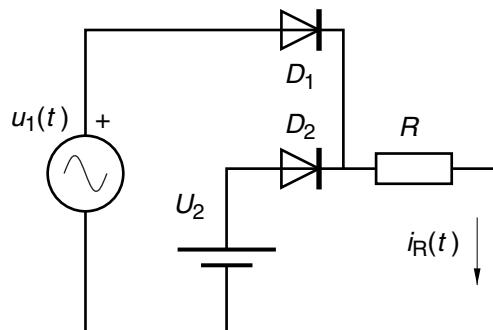

$U_2 = 10 \text{ V}$	$R = 5 \Omega$
$u_1(t) = \sqrt{2} \cdot 10 \cdot \cos(100 \cdot \pi \cdot t) \text{ V}$	

Per al circuit de la figura, en el qual els díodes es poden considerar ideals:

- a) Dibuixeu de manera aproximada, i indicant-hi les escales, el corrent $i_R(t)$ durant un període. [1,5 punts]
- b) Determineu la potència instantània dissipada per R quan no circula corrent per D_1 . [0,5 punts]
- c) Indiqueu si la potència mitjana dissipada per R és superior, igual o inferior que la determinada en l'apartat b. [0,5 punts]



L'Institut d'Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l'edició d'aquesta prova d'accés



Generalitat de Catalunya
Consell Interuniversitari de Catalunya
Organització de Proves d'Accés a la Universitat

Proves d'Accés a la Universitat. Curs 2010-2011

Electrotècnia

Sèrie 4

La prova consta de dues parts que tenen dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B), de les quals cal triar-ne UNA.

PRIMERA PART

Exercici 1

[2,5 punts]

[En cada qüestió només es pot triar UNA resposta. Qüestió ben contestada: 0,5 punts; qüestió mal contestada: -0,16 punts; qüestió no contestada: 0 punts.]

Qüestió 1


La unitat en què s'expressa la impedància que presenten una capacitat, una resistència i una inductància associades en paral·lel en connectar-les a una tensió alterna sinusoïdal és:

- a) l'ohm
- b) el henry
- c) el farad
- d) adimensional

Qüestió 2

Quina és la funció lògica de la figura següent?

- a) $O = (a + b) + c$
- b) $O = (a + b) + \bar{c}$
- c) $O = (\overline{a + b}) + c$
- d) $O = (\overline{a + b}) + \bar{c}$

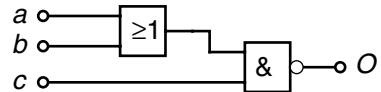

Qüestió 3

La unitat en què s'expressa la intensitat de camp magnètic és:

- a) Wb
- b) V/m
- c) A/m
- d) T

Qüestió 4

Es connecta una resistència a una xarxa monofàsica de 230 V de tensió i absorbeix un corrent de 2 A. Quines potències activa i aparent consumeix de la xarxa?

- a) 0 W i 0 VA
- b) 0 W i 460 VA
- c) 460 W i 0 VA
- d) 460 W i 460 VA


Qüestió 5

Una càrrega monofàsica connectada a 230 V consumeix 7 A. El corrent va retardat 30° respecte de la tensió, tots dos valorats en el mateix sentit. Quin valor tenen les potències activa i aparent consumides per la càrrega?

- a) 1,39 kW i 1,61 kVA
- b) 805 W i -1,61 kVA
- c) -805 W i 1,61 kVA
- d) -1,39 kW i -1,61 kVA

Exercici 2

[2,5 punts]

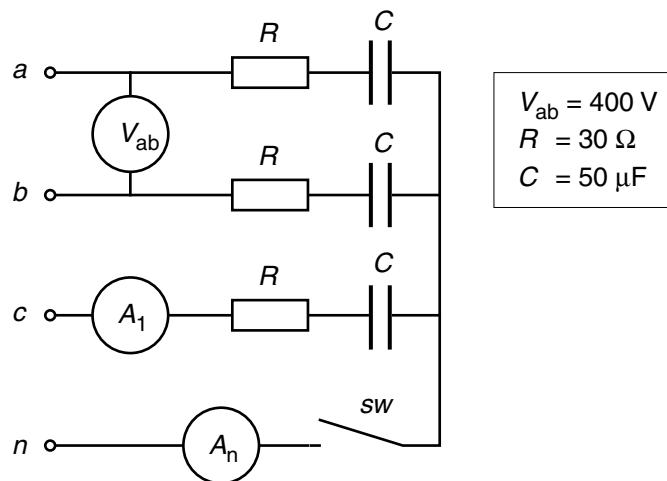

Per al circuit trifàsic de la figura, amb una freqüència d'alimentació de 50 Hz, determineu:

Amb l'interruptor SW obert:

- a) La mesura de l'amperímetre A_1 . [1 punt]
- b) Les potències activa (P) i reactiva (Q) i el factor de potència (fdp). [1 punt]

Amb l'interruptor SW tancat:


- c) Les mesures dels amperímetres A_1 i A_n . [0,5 punts]

SEGONA PART

OPCIÓ A

Exercici 3

[2,5 punts]

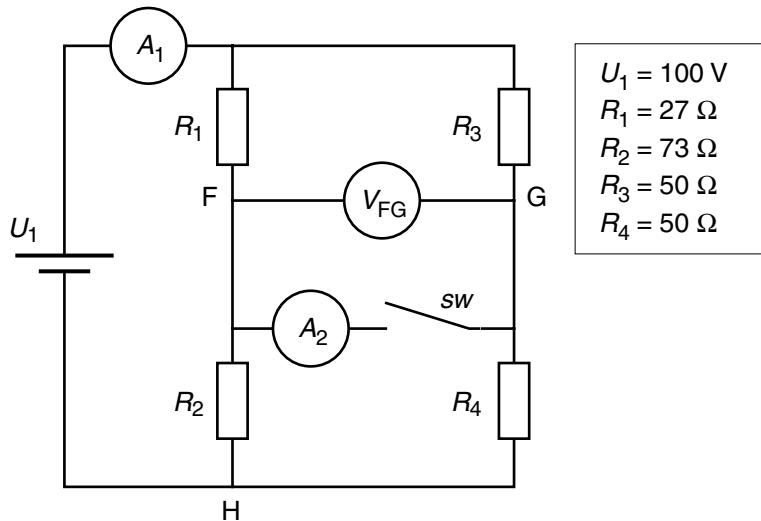

Per al circuit de la figura, determineu:

Amb l'interruptor SW obert:

- a) La mesura de l'amperímetre A_1 .
- b) La tensió entre els punts F i G (V_{FG}).

[0,5 punts]
[1 punt]

Amb l'interruptor SW tancat:

- c) La mesura de l'amperímetre A_2 .

[1 punt]

Exercici 4

[2,5 punts]

Un motor de corrent continu d'imants permanents està connectat a una font de tensió $U=520 \text{ V}$, gira a una velocitat $n=831 \text{ min}^{-1}$ i desenvolupa un parell $\Gamma=600 \text{ N m}$ amb un corrent $I=120 \text{ A}$. Les pèrdues mecàniques i en les escombreres es consideren negligibles. Determineu:


- a) La força electromotriu o tensió interna E .
- b) La resistència de l'induït R_i .
- c) El rendiment η .

[1 punt]
[1 punt]
[0,5 punts]

OPCIÓ B

Exercici 3

[2,5 punts]

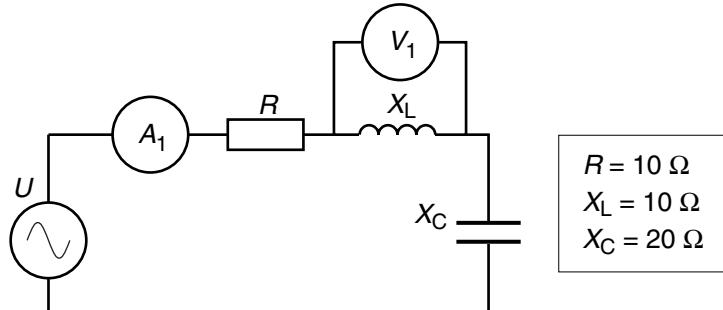

En el circuit de la figura, el valor de la tensió U comporta que la potència activa consumida sigui $P = 250 \text{ W}$. Determineu:

- a) La mesura de l'amperímetre A_1 . [0,5 punts]
- b) La tensió U . [1 punt]
- c) La mesura del voltímetre V_1 . [0,5 punts]
- d) La potència reactiva Q consumida. [0,5 punts]

Exercici 4

[2,5 punts]

Una instal·lació monofàsica és constituïda per dos trams. El primer tram està connectat a la companyia subministradora a una tensió de 230V i té una llargària de 60 m. Al final del primer tram hi ha un interruptor automàtic. El segon tram comença a la sortida de l'interruptor automàtic i té una longitud de 45 m. Al final del segon tram hi ha connectada una estufa elèctrica de 230V de tensió nominal i 1500 W de potència. Les característiques dels conductors s'indiquen en la taula següent:

Tram	Secció dels conductors (mm^2)	Resistivitat dels conductors ($\mu\Omega\text{m}$)
1	2,5	0,0179
2	1,5	0,0179

Determineu:

- a) El corrent I que passa per la instal·lació. [1 punt]
- b) La tensió U que hi ha en els borns de l'estufa. [0,5 punts]
- c) La caiguda de tensió percentual, $\Delta U(\%)$, de cada tram. [1 punt]



L'Institut d'Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l'edició d'aquesta prova d'accés