

1. Transforma la funció següent en portes NAND utilitzant les lleis de Morgan

$$f = \overline{(a + \bar{b} + c)} + \overline{\overline{a + b + \bar{c}}} = \overline{(\bar{a} + b + c)} =$$

$$f = \overline{a + \bar{b} + c} + \overline{a + b + \bar{c}} + \overline{\overline{a + b + c}} =$$

$$f = \overline{\overline{a} \cdot \overline{b} \cdot c} + \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} + \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} =$$

$$f = \overline{\overline{a} \cdot b \cdot c} + \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} + \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c}$$

$$f = \overline{\overline{a} \cdot b \cdot c} + \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} + \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} =$$

$$f = \overline{\overline{a} \cdot b \cdot c} \times \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} \times \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c}$$

$$f = \overline{(\overline{a} \cdot b \cdot c) \times \overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c} \times (\overline{a} \cdot \overline{b} \cdot \overline{c})}$$

2. Simplifica mitjançant l'àlgebra de Boole la equació següent $f = \overline{\overline{a}bcd + \overline{b}d\overline{e} + ad}$

$$f = \overline{\overline{a}bcd + \overline{b}d\overline{e} + ad} = \overline{ad(\overline{b}c + 1) + \overline{b}d\overline{e}} =$$

$$f = \overline{\overline{ad + \overline{b}d\overline{e}}} =$$

$$f = \overline{\overline{ad}} \quad \overline{\overline{\overline{b}d\overline{e}}} =$$


$$f = (\overline{a} + \overline{d})(\overline{\overline{b}} + \overline{d} + \overline{e}) = (\overline{a} + \overline{d})(b + \overline{d} + e) =$$

$$f = \overline{ab} + \overline{ad} + \overline{ae} + \overline{db} + \overline{dd} + \overline{de} = \overline{ab} + \overline{ad} + \overline{ae} + b\overline{d} + \overline{d} + e\overline{d} =$$


$$f = \overline{ab} + \overline{ae} + (\overline{a} + b + 1 + e)\overline{d} = \overline{ab} + \overline{ae} + \overline{d}$$

També podríem treure factor comú a \overline{a}

3.-Quina funció lògica de aquest circuit

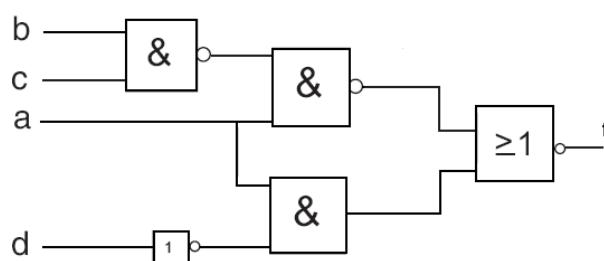

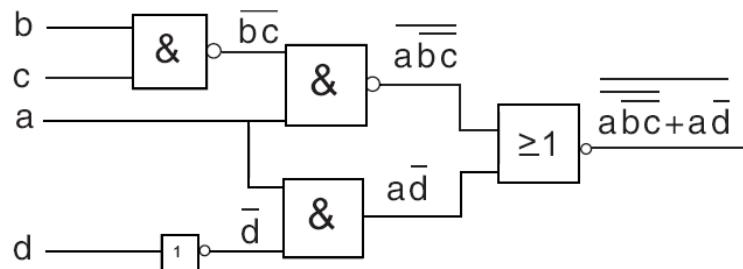Per solucionar-ho haurem de veure quina és la funció lògica després de cada porta fins obtindré la final.



Aquest mateix exercici ens el poden proposar al inrevés. Donar-nos la funció i dibuixar el circuit lògic. Aleshores haurem de començar dibuixant les funcions més petites (com \overline{bc}) per passar després a les més grans, fins arribar a la que englobi tota la funció

4. Fes la taula de la veritat de la funció del circuit anterior.

Per trobar la taula de la veritat haurem de fer-ho per passes fins trobar el resultat final.

$abcd$	\bar{d}	$a\bar{d}$	bc	\overline{bc}	\overline{abc}	$\overline{\overline{abc}}$	$\overline{\overline{abc}} + \overline{ad}$	$\overline{\overline{\overline{abc}}} + \overline{ad}$
0000	1	0	0	1	0	1	1	0
0001	0	0	0	1	0	1	1	0
0010	1	0	0	1	0	1	1	0
0011	0	0	0	1	0	1	1	0
0100	1	0	0	1	0	1	1	0
0101	0	0	0	1	0	1	1	0
0110	1	0	1	0	0	1	1	0
0111	0	0	1	0	0	1	1	0
1000	1	1	0	1	1	0	1	0
1001	0	0	0	1	1	0	0	1
1010	1	1	0	1	1	0	1	0
1011	0	0	0	1	1	0	0	1
1100	1	1	0	1	1	0	1	0
1101	0	0	0	1	1	0	0	1
1110	1	1	1	0	0	1	1	0
1111	0	0	1	0	0	1	1	0

5. Els trens, usualment, disposen d'un sistema per controlar l'atenció del maquinista (per exemple, un botó o pedal que el maquinista ha d'accionar a intervals de temps que no superin un cert valor). El tren es frena sempre que no es detecta atenció o se sobrepassa la velocitat permesa en un tram del trajecte o es passa un semàfor en vermell. Utilitzant les variables d'estat:

$$\begin{aligned} \text{atenció } a &= \begin{cases} 1 & \text{si} \\ 0 & \text{no} \end{cases}; & \text{velocitat } v &= \begin{cases} 1 & \text{permesa} \\ 0 & \text{no permesa} \end{cases} \\ \text{semàfor } s &= \begin{cases} 1 & \text{vermell} \\ 0 & \text{no vermell} \end{cases}; & \text{fre } f &= \begin{cases} 1 & \text{actua} \\ 0 & \text{no actua} \end{cases} \end{aligned}$$

- Escriviu la taula de veritat del sistema.
- Determineu la funció lògica entre aquestes variables i, si escau, simplifiqueu-la. (Podeu determinar primer la funció lògica per a f i després negar-la.)
- Dibuixeu l'esquema de portes lògiques equivalent.



a	v	s	f	\bar{f}
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

En aquest cas és millor trobar la \bar{f} i després negar-la $\bar{\bar{f}} = f$.

$$\bar{f} = a \cdot v \cdot \bar{s}$$

$$f = \overline{a \cdot v \cdot \bar{s}} = \bar{a} + \bar{v} + s$$

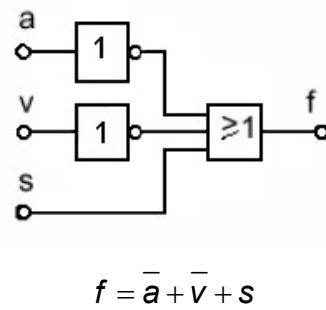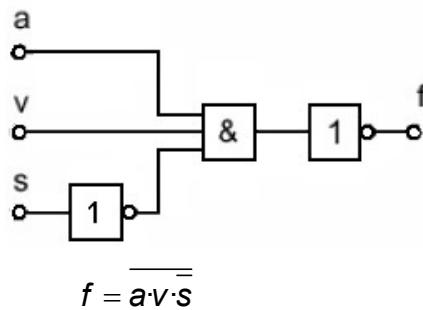La solució pot ser amb portes **I** i aplicant el teorema de Morgan amb portes **O**



6. Una màquina disposa de tres polsadors i per iniciar una determinada operació cal prémer dos i només dos polsadors qualssevol. Utilitzant les variables d'estat següents:

polsadors	p_1	p_2	p_3	0	no premut
	0	0	1	1	premut
operació	o			0	no iniciada
	1	0	1	1	iniciada

Escriviu la taula de veritat del sistema. Determineu la funció lògica que relaciona aquestes variables. Dibuixeu el diagrama de portes lògiques equivalent simplificada.

p_1	p_2	p_3	o
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$$o = \overline{p_1 \cdot p_2 \cdot p_3} + \overline{p_1 \cdot p_2 \cdot p_3} + \overline{p_1 \cdot p_2 \cdot p_3}$$

p_3	p_1p_2	00	01	11	10
0	0	0	1	0	
1	0	1	0	1	

Aquesta funció no es pot simplificar

